

**ใบงานที่ ๑ เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย**  
**หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง งานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน**  
**แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย**  
**รายวิชา การงานอาชีพ ๒ รหัสวิชา ง ๒๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑**

**คำชี้แจง** ขอให้นักเรียนปฏิบัติการต่อวงจรอย่างง่ายในงานไฟฟ้า ๒ ชนิด ดังนี้ ๑. การต่อวงจรปลั๊กลอย  
๒. การต่อวงจรแสงสว่าง โดยศึกษาจากตัวอย่างที่ครูนำเสนอและบันทึกข้อมูลในใบงาน ดังนี้

**๑. การต่อวงจรปลั๊กลอย**

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

- ๑.
- ๒.
- ๓.

ขั้นตอนการทำ

- ๑.
- ๒.
- ๓.
- ๔.

**๒. การต่อวงจรแสงสว่าง**

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

- ๑.
- ๒.
- ๓.

ขั้นตอนการทำ

- ๑.
- ๒.
- ๓.
- ๔.

ชื่อ - สกุล ..... ชั้น..... เลขที่.....

