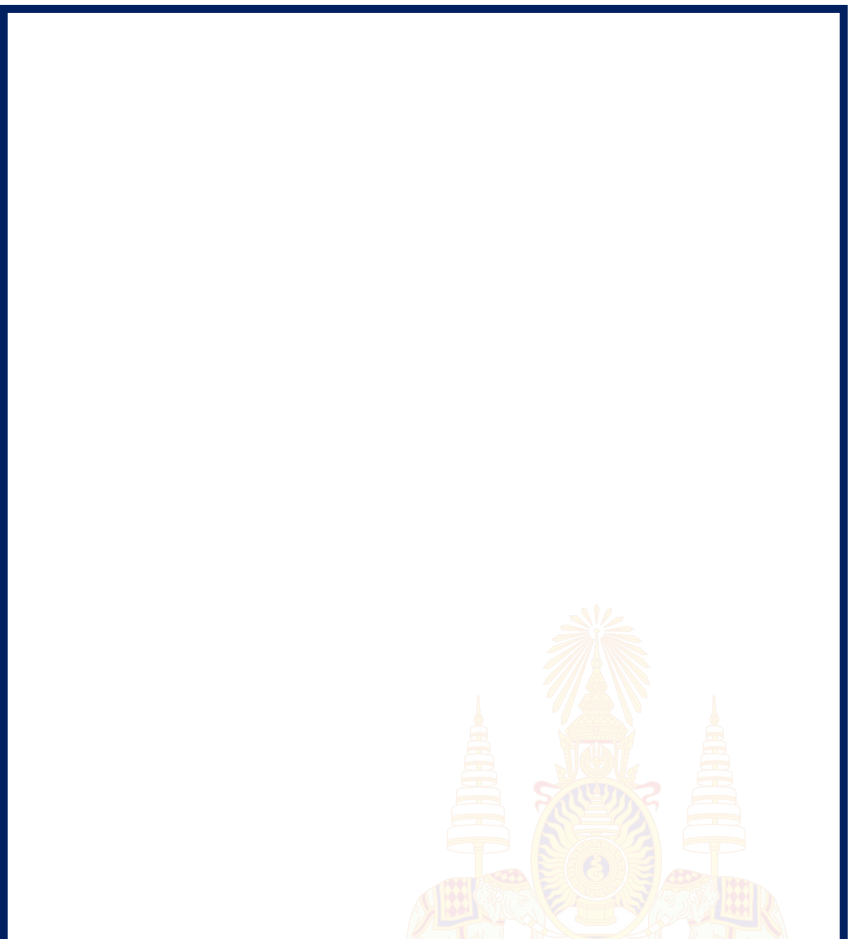


ใบงาน เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

บันทึกผลการทำกิจกรรม

1. วิธีการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการสังเกต และการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า

วิธีการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า แบบที่ 1



ผลการสังเกตการทำงานของหลอดไฟฟ้หรือมอเตอร์ไฟฟ้า

ทำงาน

ไม่ทำงาน

แผนภาพวงจรไฟฟ้า



วิธีการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า แบบที่ 2

ผลการสังเกตการทำงานของหลอดไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไฟฟ้า

ทำงาน

ไม่ทำงาน

แผนภาพวงจรไฟฟ้า

