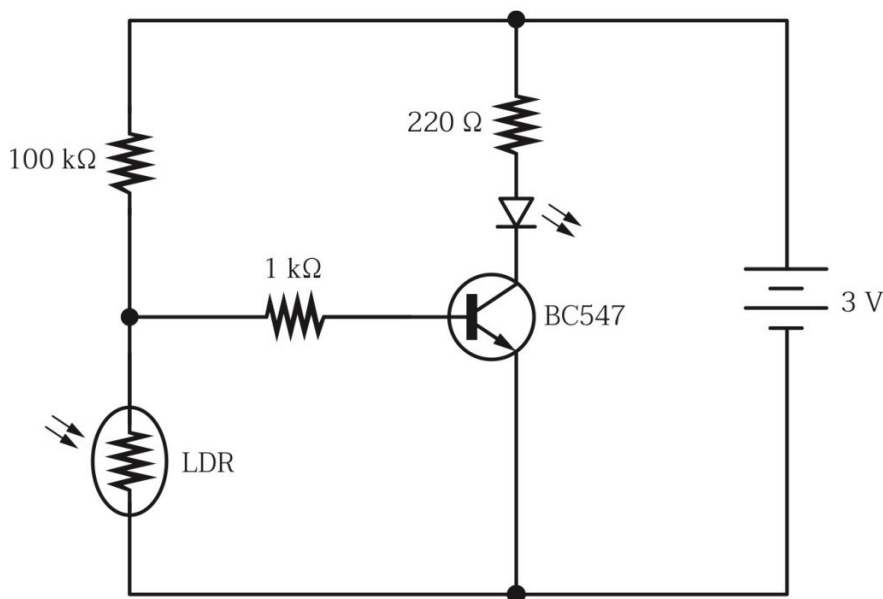


คำชี้แจง

ให้นักเรียนพิจารณาแผนภาพวงจรไฟฟ้าควบคุมการสว่างของไดโอดเปล่งแสง ดังภาพ แล้วตอบคำถาม



1. วงจรไฟฟ้านี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้าง

2. วงจรไฟฟ้านี้มีหลักการทำงานอย่างไร

3. วงจรไฟฟ้านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
