



ฉันรู้อะไร

1. วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

2. ส่วนประกอบต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ามีหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างไร

3. วงจรไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างและไม่สว่างแตกต่างกันอย่างไร

4. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบวงจรปิดและวงจรเปิดแตกต่างกันอย่างไร มีผลต่อ
 ความสว่างของหลอดไฟฟ้าอย่างไร

5. จากกิจกรรมนี้ ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

6. จากสิ่งที่ค้นพบ สรุปได้ว่าอย่างไร

